

Παναγιώτου Δήμητρα

AEM 2595

ECE333

LAB 2(UART)

Στόχος της δεύτερης εργαστηριακής άσκησης είναι η υλοποίηση ενός σειριακού συστήματος επικοινωνίας αποστολέα – παραλήπτη. Το σύστημα αποτελείται από ένα transmitter και ένα receiver τα οποία μέσω ενός καναλιού το οποίο είναι διαθέσιμο όταν το sample_ENABLE είναι high.

Αναλυτικότερα:

PartA

Στο πρώτο μέρος ζητήθηκε η υλοποίηση ενός baud_controller κυκλώματος , σκοπός του οποίου είναι να παρέχει στον transmitter και στον receiver την πληροφορία για το σε ποια συχνότητα θα μεταδίδει ο ένας και θα λαμβάνει ο άλλος. Πιο απλά ο baud_controller παράγει ένα σήμα sample_ENABLE το οποίο είναι θετικά ενεργό και μένει ενεργό για ένα κύκλο με συχνότητα $16 \times \text{Baud Rate}$.

Για τις παρακάτω τιμές baud_rate παρουσιάζονται οι μέγιστες τιμές του counter για συχνότητα ρολογιού 100MHz.

Baud_sel	Baud_Rate	Calculation	MAX COUNTER VALUE	ERROR
000	300bit/sec	$1/(16*300)=1/4800=208.333\text{ns}$	20833	$208.33333-208.333=0.0003\text{ns}$
001	1200bit/sec	$1/(16*1200)=1/19200=52.083\text{ns}$	5208	$52.0832-52.080=0.003\text{ns}$
010	4800bit/sec	$1/(16*4800)=1/76800=13.020\text{ns}$	1302	$13.0204-13.02=0.0004\text{ns}$
011	9600bit/sec	$1/(16*9600)=1/153600=6.510\text{ns}$	651	$6.51032-6.51=0.00032\text{ns}$
100	19200bit/sec	$1/(16*19200)=1/307200=3.255\text{ns}$	326	$3.255-3.26=0.005\text{ns}$
101	38400bit/sec	$1/(16*38400)=1/614400=1.627$	163	$1.6273-1.63=0.0027\text{ns}$
110	57600bit/sec	$1/(16*57600)=1/921600=1.085\text{ns}$	108	$1.0854-1.08=0.0054\text{ns}$
111	115200bit/sec	$1/(16*115200)=1/1843200=0.542\text{ns}$	54	$0.542-0.54=0.002\text{ns}$

Υλοποίηση: Το κύκλωμα δέχεται σαν είσοδο έναν καταχωρητή baud_select 3 bit. Σε κάθε τιμή του baud_select αντιστοιχεί ένα bandwidth στο οποίο θα συμφωνήσουν transmitter-receiver για την επικοινωνία τους. Χρησιμοποιώντας την πληροφορία για την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων, το κύκλωμα δημιουργεί ένα σήμα sampling_enable το οποίο έχει διάρκεια έναν κύκλο ρολογιού. Το σήμα αυτό είναι και η έξοδος του κυκλώματος. Πιο συγκεκριμένα η υλοποίηση περιλαμβάνει ένα always block που ενεργοποιείται κάθε φορά που αλλάζει το baud_select. Στο ίδιο block περιέχεται ένα case statement για την επιλογή του μέγιστου αριθμού κύκλων ρολογιού ώστε επιτευχθεί η προσυμφωνημένη ταχύτητα μετάδοσης. Επιπλέον χρησιμοποιείται ένα always block όπου αλλάζουν οι τιμές του μετρητή. Τέλος υπάρχει ένα ακόμα always block που διαχειρίζεται το σήμα sampling_enable σύμφωνα με την τιμή του μετρητή.

Επαλήθευση λειτουργίας:



partB

Στο μέρος Β υλοποιήθηκε ο αποστολέας (transmitter.v), ένα κύκλωμα το οποίο αποτελείται από 6 always blocks τα οποία αναλυτικά υλοποιούν τις παρακάτω λειτουργίες:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το πρώτο always block σε συνδυασμό με το δεύτερο always block υλοποιεί μία δομή ελέγχου, η οποία αποσκοπεί να μεταβιβάσει το κύκλωμα στο κατάλληλο nextState (και έπειτα με κατάλληλη ανάθεση στο currentState) ανάλογα με τα σήματα που είναι ενεργοποιημένα. Το block αυτό ενεργοποιείται σε κάθε αλλαγή τιμής των σημάτων Tx_EN, Tx_WR, start_transmission, transmission_ended και reset και περιλαμβάνει εσωτερικά if-else statements για τον έλεγχο των σημάτων.
- Το τρίτο always block ενεργοποιείται σε κάθε αλλαγή του currentState και έχει ως στόχο να ειδοποιήσει το κύκλωμα ότι έχει υπάρχουν έτοιμα διαθέσιμα δεδομένα για μεταβίβαση.

- Το τέταρτο `always` block χρησιμοποιείται για την ανάθεση των δεδομένων σε ένα `buffer` , ο οποίος σε επόμενο στάδιο θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των δεδομένων. Το συγκεκριμένο `block` ενεργοποιείται οποτεδήποτε έχουμε θετική ακμή του σήματος `Tx_WR` (ενημερώνει τότε υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και έχει διάρκεια έναν κύκλο ρολογιού).
- Το πέμπτο `always` block παράγει τον παλμό `transmit_ENABLE` με τον οποίο πραγματοποιείται η αποστολή των δεδομένων. Το `block` αυτό ενεργοποιείται σε κάθε θετική ακμή του σήματος `Tx_sample_ENABLE` που παράγεται από το `baud_controller` σύμφωνα με την προσυμφωνημένη ταχύτητα μετάδοσης.
- Το έκτο `always` block και τελευταίο για την υλοποίηση του `uart_transmitter` ενεργοποιείται σε κάθε θετική ακμή του `transmit_ENABLE` και έχει ως σκοπό να περάσει τα δεδομένα στην έξοδο. Στο τέλος της μετάδοσης θέτει το σήμα `transmission_ended` ίσο με 1 που σηματοδοτεί την λήξη της μετάδοσης καθώς και την κατάλληλη αλλαγή του `state`.


*Στη υλοποίηση του `transmitter` χρησιμοποιήθηκε και ο `baud_controller` του μέρους A

Στην υλοποίηση του `transmitter` χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμα `module` , το `resetSynchronizer` με σκοπό να συγχρονίσει το σήμα `reset` με το `clk`. Στόχος του είναι να δημιουργεί παλμό `reset` σε οποιαδήποτε θετική ακμή του `clk` κρίνεται απαραίτητο. **Υλοποίηση: Η υλοποίηση του `resetSynchronizer` περιλαμβάνει δύο `always` statements έτσι ώστε σε κάθε κύκλο ρολογιού να γίνεται ανάθεση του `reset` σε μια προσωρινή μεταβλητή και έπειτα στον επόμενο κύκλο να ανατίθεται η προσωρινή μεταβλητή στη νέα τιμή του `reset`. (Η προσωρινή μεταβλητή κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθούν φαινόμενα μεταστάθειας.)

FSM διάταξη για τον transmitter:

Για την ορθή λειτουργία του `transmitter` κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μίας μονάδας κατάστασεων. Οι καταστάσεις τις οποίες περιλαμβάνει είναι οι παρακάτω:


- **IDLE_STATE:** Ο `transmitter` μεταβαίνει σε αυτή την κατάσταση όσο λαμβάνει `reset=1`.
- **ACTIVE_TRANSMITTER_STATE:** Το κύκλωμα είναι έτοιμο να αποστείλει δεδομένα εφόσον είναι ενεργό και το σήμα `Tx_EN` διατηρεί την τιμή 1.
- **TRANSMISSION_STATE:** Το κύκλωμα είναι έτοιμο να αποστείλει δεδομένα εφόσον είναι ενεργό και έχει λάβει θετική ακμή του σήματος `Tx_WR` όπου ειδοποιεί το σύστημα ότι υπάρχουν έτοιμα δεδομένα προς αποστολή(`Tx_DATA`). Το κύκλωμα παραμένει σε αυτή την κατάσταση όσο το σήμα `start_transmission` (το οποίο αρχικοποιείται στην τιμή 1 στην αρχή αυτού του σταδίου) συνεχίζει να διατηρείται ψηλά.
- **END_OF_TRANSMISSION_STATE:** Η μετάβαση στο `END_OF_TRANSMISSION_STATE` γίνεται στην θετική ακμή του σήματος `transmission_ended` και το σύστημα διατηρείται στη κατάσταση αυτή μέχρι τον επόμενο παλμό του `transmit_ENABLE`. Αν και εφόσον δεν υπάρξει νέος παλμός `Tx_WR` το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση `IDLE_STATE` όπου και επαναρχικοποιείται για την επόμενη είσοδο.

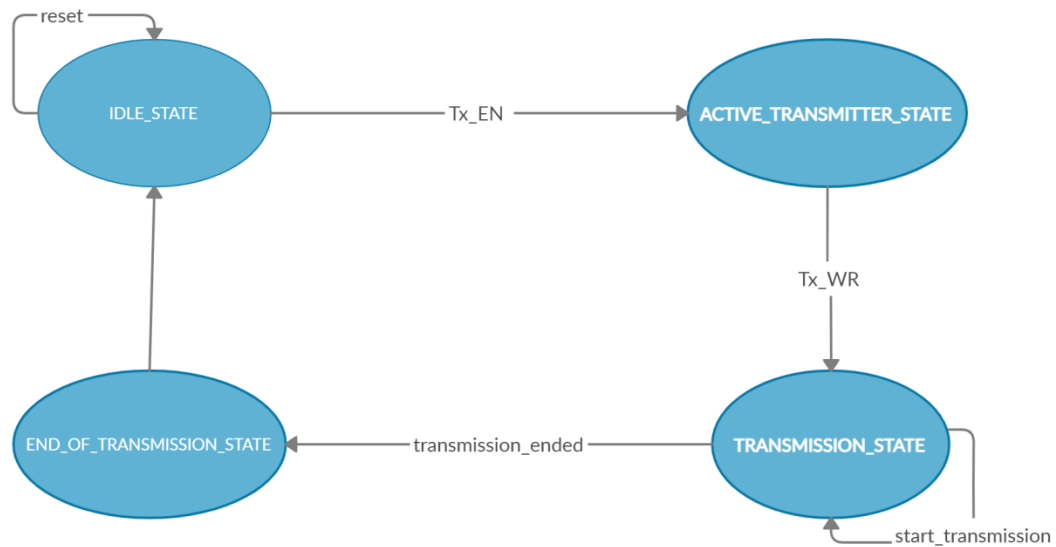

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Στο testbench δίνονται τρία πακέτα δεδομένων προς αποστολή:


1. 10101010
2. 11001100
3. 11110000

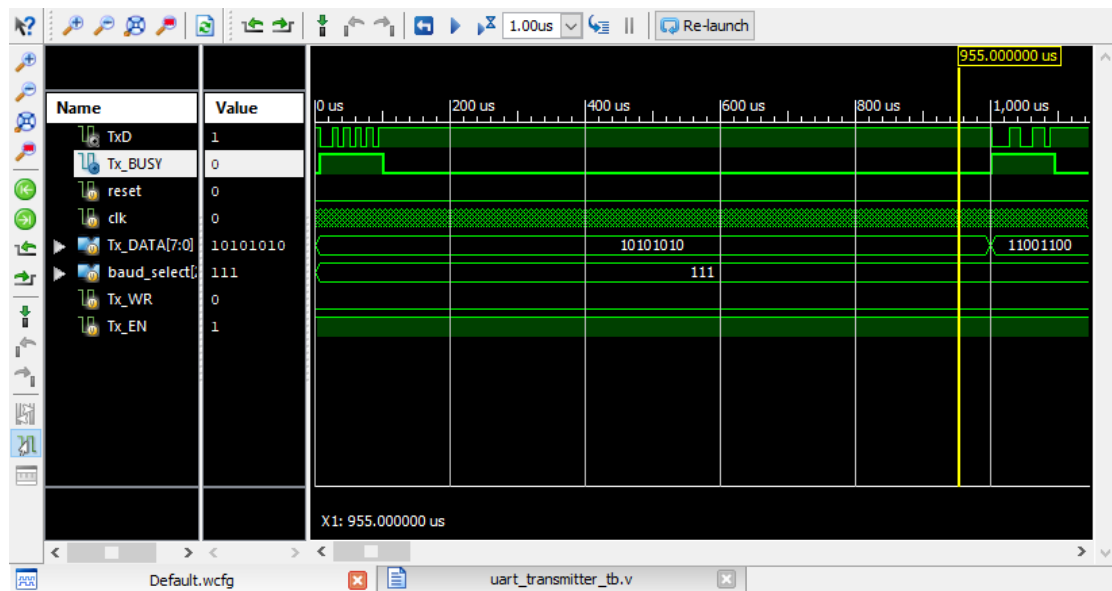

Behavioral simulation partB

Η διάρκεια μετάδοσης ισούται με για `baud_select=3'b111`
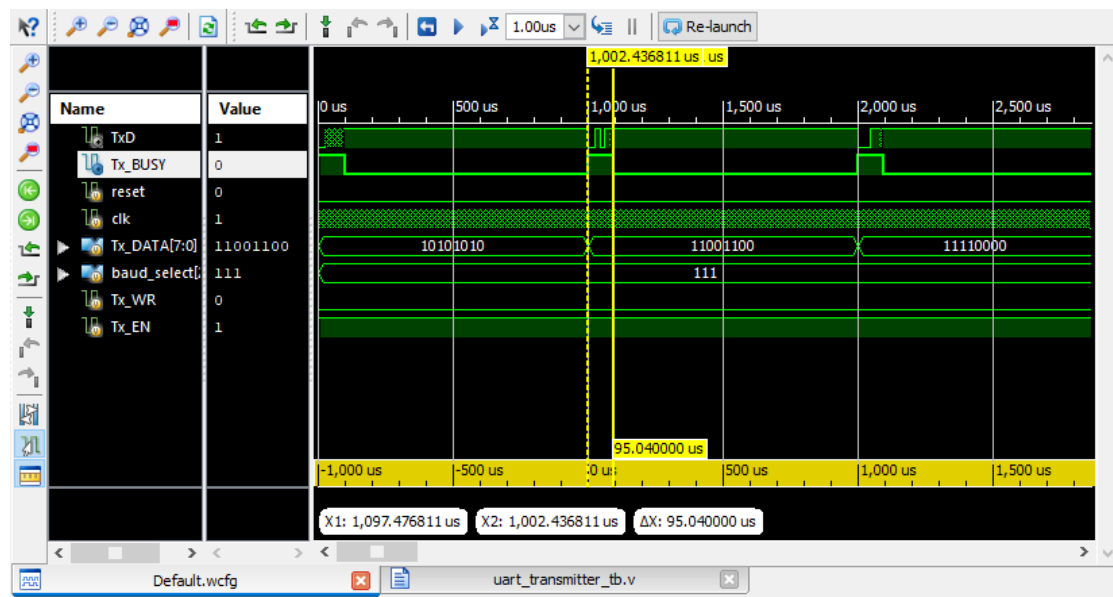
$$540\text{ns} * 16(\text{cycles per transmit_ENABLE}) * 11(\text{bit per transmission}) = 95.040\text{ns}$$



Post and route simulation partB

partC

Στο μέρος C υλοποιήθηκε μία δομή λήψης δεδομένων (receiver.v) , ένα κύκλωμα το οποίο αποτελείται από 6 always blocks τα οποία αναλυτικά υλοποιούν τις παρακάτω λειτουργίες:

- Το πρώτο always block σε συνδυασμό με το δεύτερο always block υλοποιεί μία μονάδα ελέγχου , η οποία έχει στόχο να μεταβιβάσει το κύκλωμα στο κατάλληλο nextState (και έπειτα με κατάλληλη ανάθεση στο currentState) ανάλογα με τα σήματα που είναι ενεργοποιημένα. Το block αυτό ενεργοποιείται σε κάθε αλλαγή τιμής των σημάτων Rx_EN , Rx_D , start_bit , Rx_DONE , check_done , και reset και περιλαμβάνει εσωτερικά if-else statements για τον έλεγχο των σημάτων.
- Το τρίτο always block διαχειρίζεται την διαδικασία δημιουργίας παλμού για την λήψη του δείγματος. Σε περίπτωση , λοιπόν , που η μονάδα είναι ενεργή (Rx_EN=1) δημιουργείται ένας παλμός take_sample κάθε 8 θετικές ακμές του Rx_sample_ENABLE , ένα σήμα που προκύπτει από το baud_controller module ανάλογα με την προσυμφωνημένη ταχύτητα μετάδοσης. Ο παλμός για την λήψη του δείγματος δημιουργείται στην μέση του παλμού μετάδοσης για μεγαλύτερη ακρίβεια στην τιμή που λαμβάνεται.
- Το τέταρτο always block πραγματοποιεί την δειγματοληψία και ενεργοποιείται σε κάθε θετική ακμή του take_sample . Η διαδικασία της δειγματοληψίας υλοποιείται με ένα μετρητή δεδομένων ο οποίος αρχικοποιείται στην τιμή 0 και αυξάνει από την στιγμή που εντοπιστεί low Rx_D . Παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες αναθέσεις στα start_bit , stop_bit , parity_bit και read_data ανάλογα με την τιμή του μετρητή. Όταν ο μετρητής φτάσει στην τιμή 'b1010(δηλαδή 'd10) και ανατεθεί η σωστή τιμή στο stop_bit το κύκλωμα σηκώνει τον παλμό Rx_DONE για να ενημερώσει το σύστημα ότι η διαδικασία λήψης έχει λάβει τέλος.
- Το πέμπτο always block υλοποιεί μια δομή ελέγχου για την εγκυρότητα των δεδομένων που μόλις λάβαμε και ενεργοποιείται με κάθε αλλαγή στην τιμή του Rx_DONE ή του reset. Εσωτερικά

πραγματοποιεί ελέγχους στις τιμές των `start_bit` και `stop_bit` για να εντοπίσει πιθανά `frame errors` που πραγματοποιήθηκαν κατά την λήψη. Σε επόμενο βήμα ελέγχεται και το `parity_bit` για να ελεγχθεί πιο σχολαστικά το `read_data` για την ακρίβεια των δεδομένων του. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον δεν έχει εντοπιστεί κάποιο λάθος το κύκλωμα αυτό ειδοποιεί το σύστημα ότι τα δεδομένα του `read_data` είναι έγκυρα , αναθέτοντας στο `Rx_VALID` την τιμή 1.

- Το έκτο `always block` ενεργοποιείται σε κάθε θετική ακμή του `Rx_VALID` και η λειτουργία που πραγματοποιεί είναι η ανάθεση του `read_data` στο `Rx_DATA`.

Σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί παλμός `Rx_VALID` τα δεδομένα δεν αλλάζουν και διατηρούν την προηγούμενη τιμή τους.


*Στη υλοποίηση του receiver χρησιμοποιήθηκε και ο `baud_controller` του μέρους A

Στην υλοποίηση του receiver χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμα module , το `resetSynchronizer` με σκοπό να συγχρονίσει το σήμα `reset` με το `clk`. Στόχος του είναι να δημιουργεί παλμό `reset` σε οποιαδήποτε θετική ακμή του `clk` κρίνεται απαραίτητο. **Υλοποίηση: Η υλοποίηση του `resetSynchronizer` περιλαμβάνει δύο `always statements` έτσι ώστε σε κάθε κύκλο ρολογιού να γίνεται ανάθεση του `reset` σε μια προσωρινή μεταβλητή και έπειτα στον επόμενο κύκλο να ανατίθεται η προσωρινή μεταβλητή στη νέα τιμή του `reset`. (Η προσωρινή μεταβλητή κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθούν φαινόμενα μεταστάθειας.)

FSM διάταξη για τον receiver:

Για την ορθή λειτουργία του receiver κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μίας μονάδας καταστάσεων. Οι καταστάσεις τις οποίες περιλαμβάνει είναι οι παρακάτω:


- **IDLE_STATE:** Ο receiver μεταβαίνει σε αυτή την κατάσταση όσο λαμβάνει `reset=1`.
- **RECEIVING_STATE:** Το κύκλωμα είναι έτοιμο να λάβει δεδομένα εφόσον είναι ενεργό και παράλληλα η είσοδος `RxD` είναι 0. Το κύκλωμα παραμένει σε αυτή την κατάσταση όσο το `start_bit` συνεχίζει να διατηρεί την τιμή 0.
- **CHECKING_STATE:** Για την μετάβαση του κυκλώματος σε αυτό το στάδιο απαιτείται η λήψη θετικής ακμής του σήματος `Rx_DONE` που βεβαιώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων . Ταυτόχρονα αποτελεί το έναυσμα για να αρχίσουν οι διαδικασίες ελέγχου των δεδομένων.
- **END_OF_CHECKING_STATE:** Πρακτικά η μετάβαση από το `CHECKING_STATE` στο `END_OF_CHECKING_STATE` γίνεται ακαριαία γιατί οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται γίνονται σχεδόν αμέσως και έτσι το σήμα `check_done` γίνεται 1 σχεδόν αμέσως μετά την λήψη του `Rx_DONE`. Στην επόμενη θετική ακμή του `take_sample` το σύστημα μεταβαίνει στην κατάσταση `IDLE_STATE` μέχρι την επόμενη `RxD=0` είσοδο.

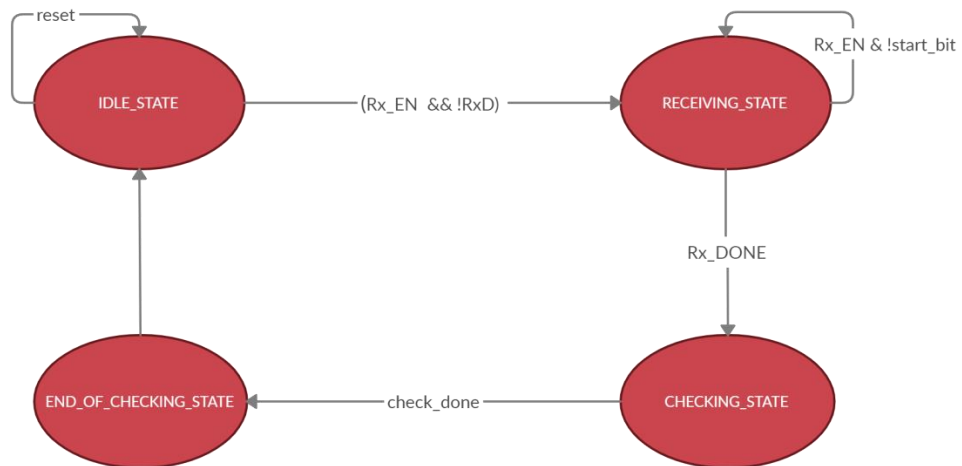


ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Στο testbench δίνονται τέσσερα πακέτα δεδομένων:

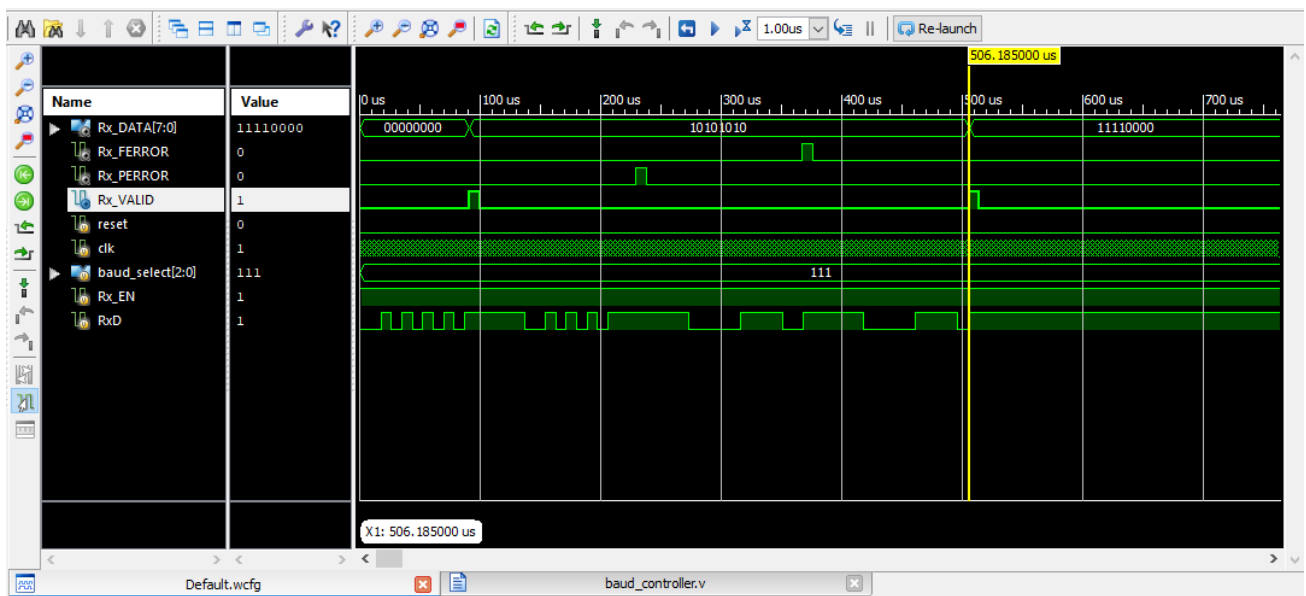4. 01010101 με έγκυρο parity_bit και πλήρες frame
5. 01010101 με λανθασμένο parity_bit και πλήρες frame
6. 00001111 με έγκυρο parity_bit και λανθασμένο frame
7. 00001111 με έγκυρο parity_bit και πλήρες frame



Behavioral Simulation partC

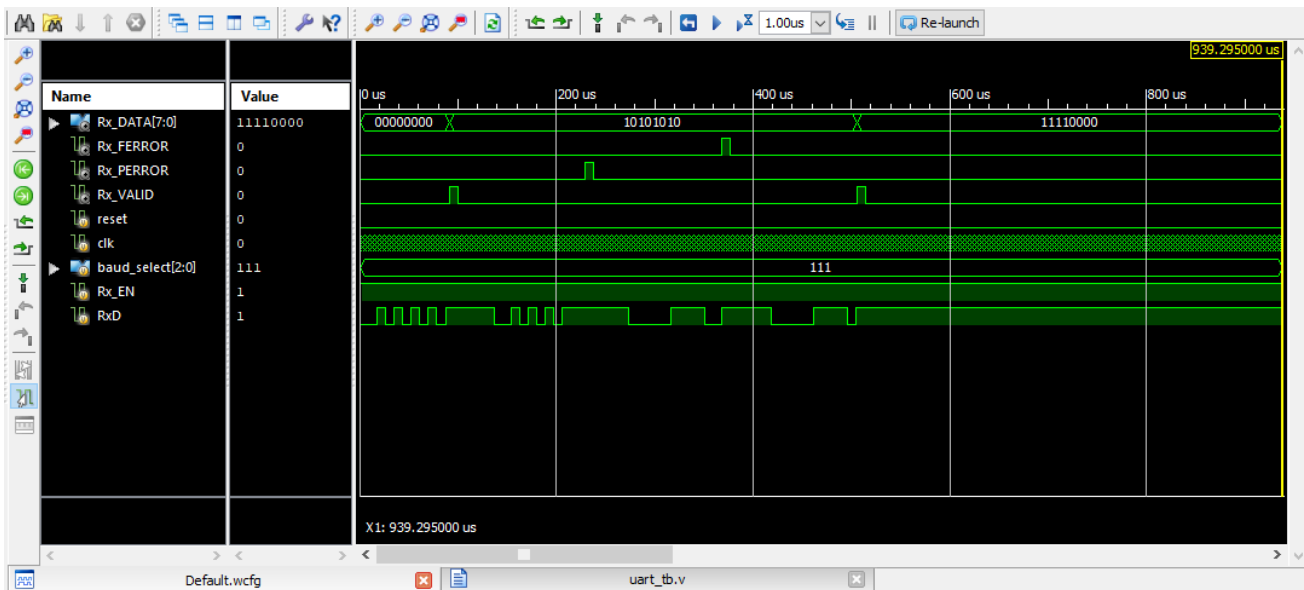

Post and Route Simulation partC


partD

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε η σύνδεση των module transmitter και receiver που υλοποιήθηκαν στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος της εργασίας. Η έξοδος TxD του transmitter χρησιμοποιήθηκε σαν είσοδος (RxD) στον receiver έτσι ώστε τα δεδομένα που αποστάλθηκαν από τον transmitter να παραληφθούν από τον receiver.


ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Στο testbench δίνονται τρία πακέτα δεδομένων προς αποστολή:

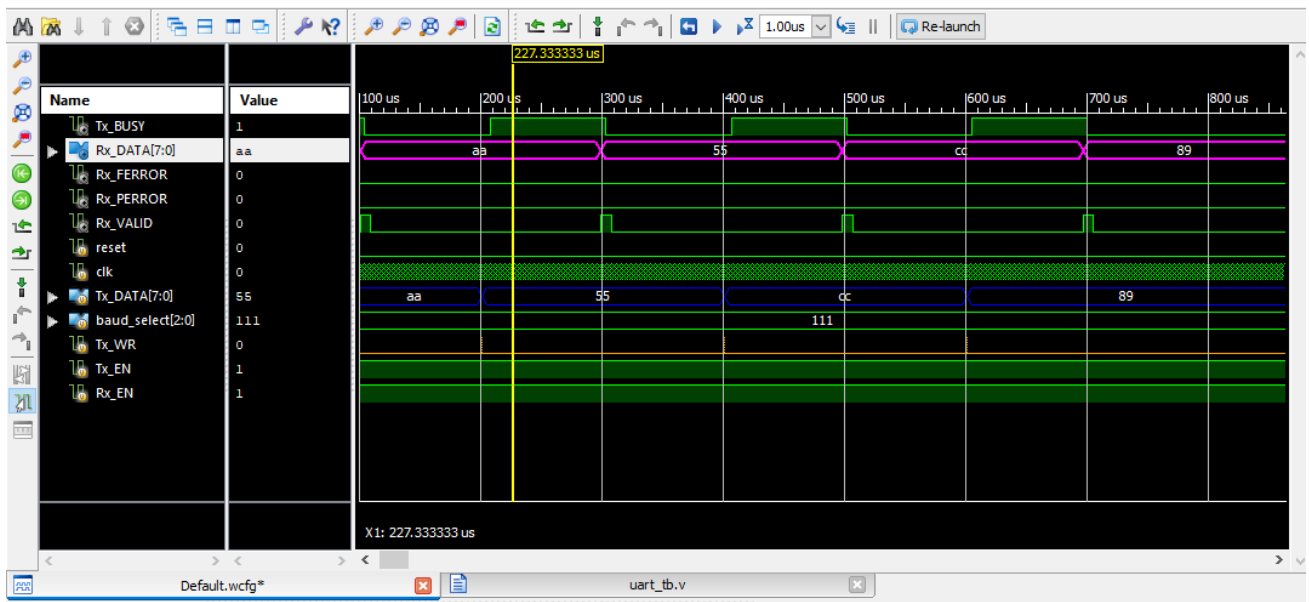1. 10101010 ('haa)
2. 01010101 ('h55)
3. 11001100 ('hcc)
4. 10001001 ('h89)



Behavioral Simulation partD

 

Post and Route Simulation partD